



INSTRUCTIVO PARA EL ARMADO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

MATERIAL

- Pila de 9 V.
- 2 caimanes pequeños (rojo y negro)
- Foco piloto
- Realizar el armado del circuito como se indica a continuación.

